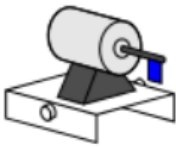


PB-C4-CONTRÔLE D'ENTRAÎNEMENT


Exercice 1 : Rappels de cours

1-Indiquer le nom et représenter le symbole normalisé de chaque dipôle.


				
			Diode	
				
				
		Résistance	Interrupteur fermé	
				

2-Le circuit qui correspond à un circuit fermé est le circuit :

☐ Circuit A

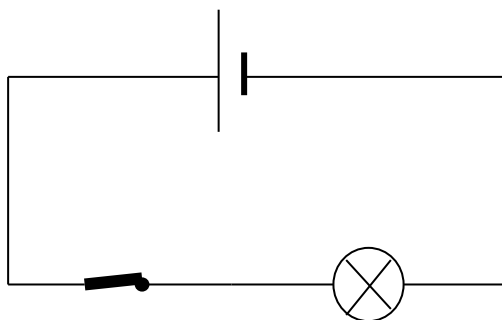

☐ Circuit B

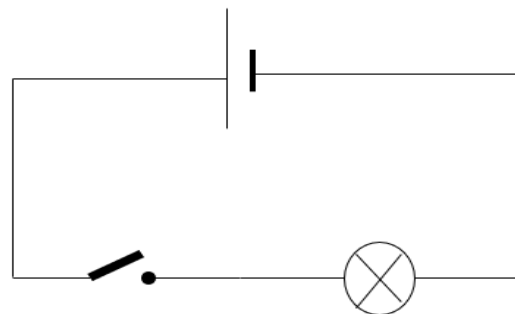


3-Entourrer le circuit dans lequel la lampe brille.

Exercice 2 : Représentation d'un circuit électrique


1-Réprésenter **A LA REGLE** à l'aide des symboles normalisés les circuits suivants.

Veillez à bien respecter l'ordre des dipôles.


Circuit 1

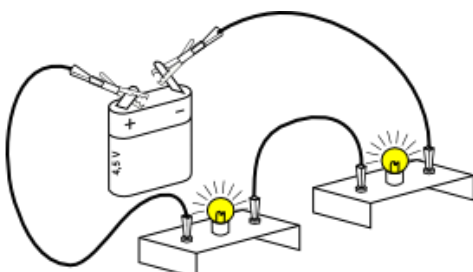


Circuit 2

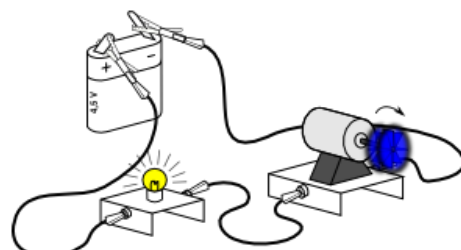


Circuit 3

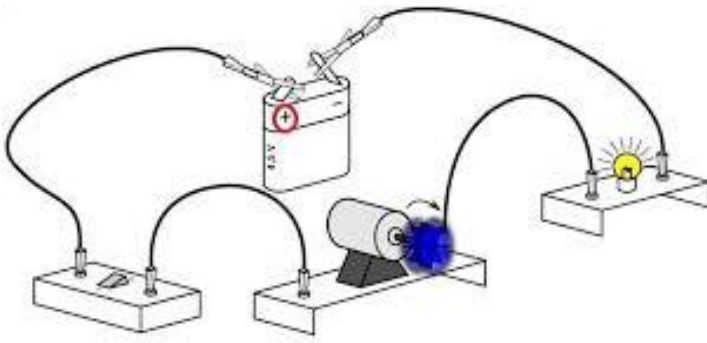


Circuit 4

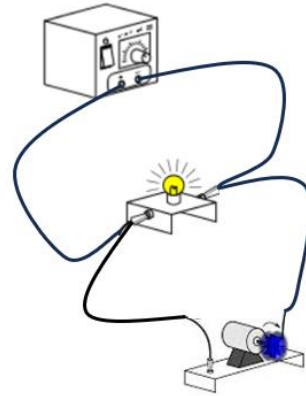


Circuit 5 :

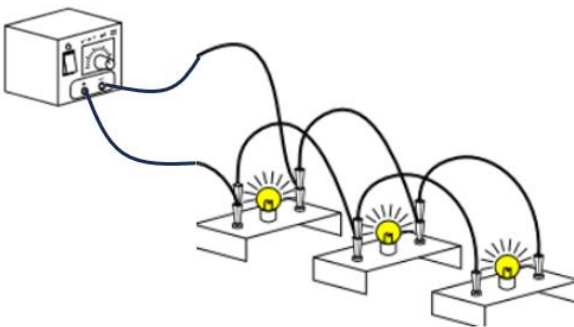


Circuit 6 :

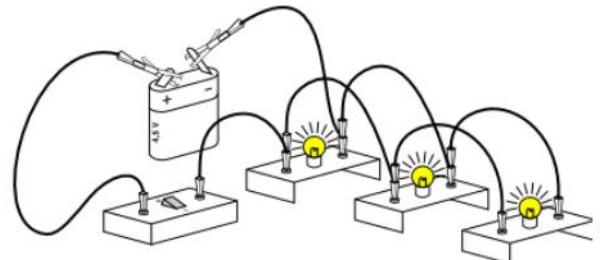

Circuit 7 :

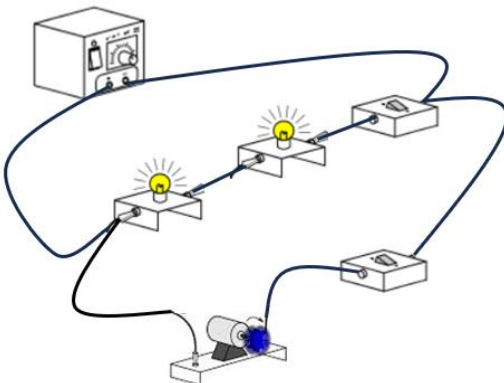

Circuit 8 :

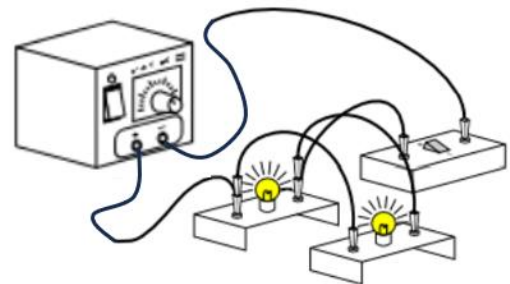

2-Pour chacun de ces 8 circuits, indiquer s'il s'agit d'un circuit en série ou avec des dérivation ou un circuit mixte (un circuit électrique comportant des parties en série et des parties avec des dérivation)

Circuit n°	1	2	3	4
Série ou dérivation ou mixte				
Circuit n°	5	6	7	8
Série ou dérivation ou mixte				