







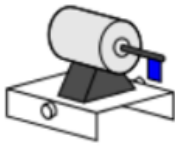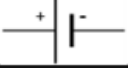
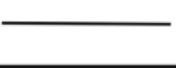







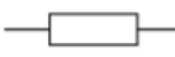
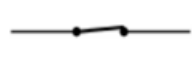



PB-C2-CONTRÔLE-SUJET B-CORRECTION


Exercice 1 : Rappels de cours

				
Pile	Lampe	Moteur	Diode	Fil électrique
				
				
Générateur	DEL	Résistance	Interrupteur fermé	Interrupteur ouvert
				


Exercice 2 : Représentation d'un circuit électrique

1-


Circuit 1

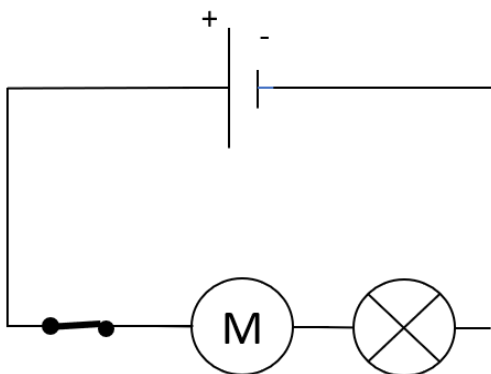


Circuit 2

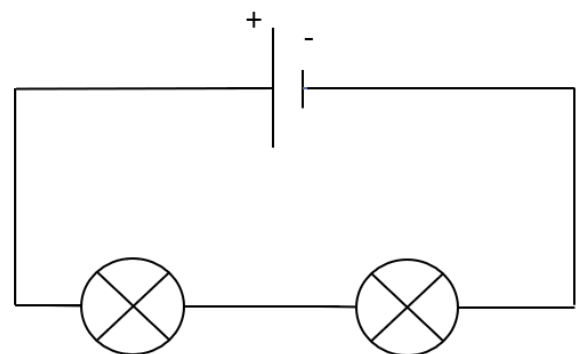

Circuit 3

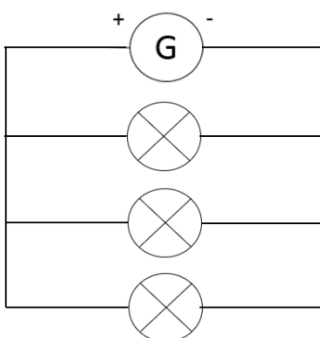

Circuit 4

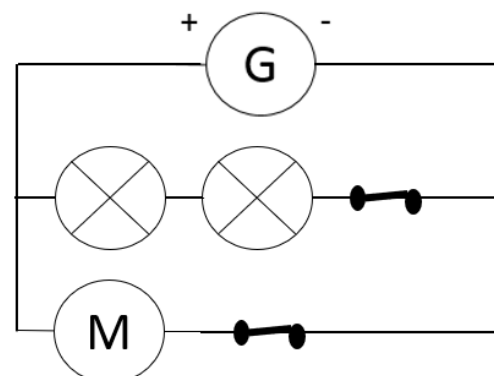

2-Les circuits comportant des dérivations sont les circuits 4.