









PB-C2-CONTRÔLE-SUJET B

Exercice 1 : Rappels de cours

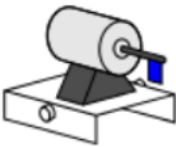
1-Indiquer le nom et représenter le symbole normalisé de chaque dipôle.

				
Nom du dipôle				
Symbole normalisé				
				
Nom du dipôle				
Symbole normalisé				


Exercice 2 : Représentation d'un circuit électrique

1-Réprésente **A LA REGLE** à l'aide des symboles normalisés les circuits suivants.
Veillez à bien respecter l'ordre des dipôles.


Circuit 1

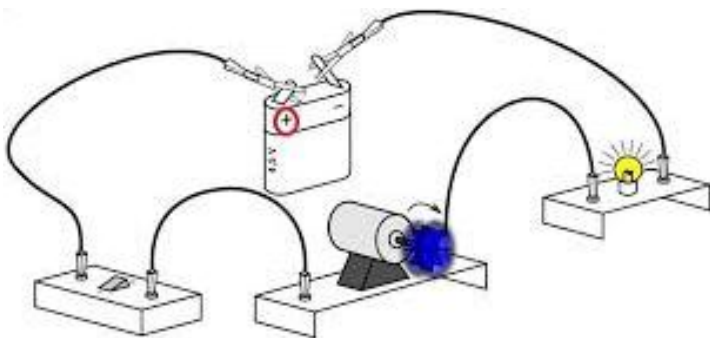


Circuit 2

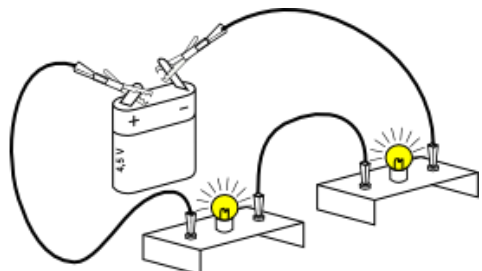

Circuit 3

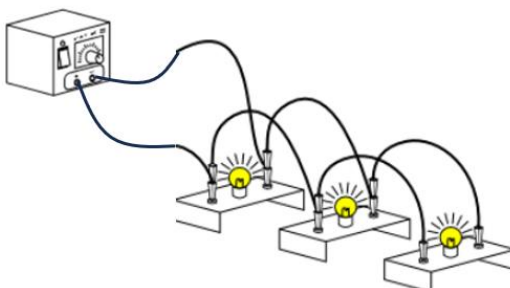

Circuit 4

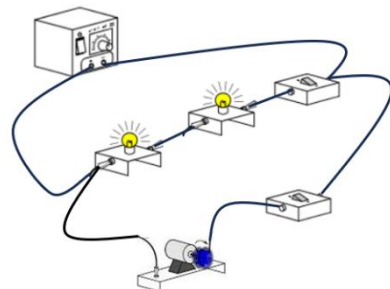

2-Indique les numéro des circuits comportant des dérivation sur ta copie.